



دانشکده مهندسی کامپیوتر
استاد : خانم دکتر پریا دربانی

سید مهدی رضوی

آبان ۱۴۰۱

فهرست مطالب

۳	۱ مقدمه
۴	۲ کد BCD
۶	۳ پیاده‌سازی مدار جمع‌کننده BCD
۱۰	۴ نتیجه‌گیری

همانطور که از آزمایش‌های گذشته به یاد داریم، برای ساختن قطعات سخت‌افزاری از قطعات کوچکتر استفاده خواهیم کرد و با به هم متصل کردن این مدارها، مدار مدنظر خود را شکل خواهیم داد.

در آزمایش گذشته مدار یک جمع‌کننده چهاربیتی را بررسی کردیم. حال قصد داریم مساله خود را تعمیم داده و مدار جمع‌کننده برای اعداد با بیش از ۴ بیت را تشکیل دهیم.

برای دستیابی به پاسخ این مساله در ابتدا باید با مفهوم کدهای BCD آشنا شویم.

در مرحله بعد باید به ازای هر ۴ بیت هر دو عدد به مدار جمع‌کننده BCD بدهیم.

سپس رویکردمان مبنی بر این خواهد بود که از همان مدار جمع‌کننده ۴ بیتی استفاده کنیم.

برای تبدیل یک عدد در مبنای ۱۰ به کد BCD می‌بایستی به ازای هر رقم معادل دودویی آن را با ۴ بیت بنویسیم. به عنوان مثال خواهیم داشت :

$$number0 = 7 \Rightarrow BCD(number0) = (0111)_{BCD}$$

$$number1 = 8 \Rightarrow BCD(number1) = (1010)_{BCD}$$

$$number2 = 12 \Rightarrow BCD(number2) = (0001, 0010)_{BCD}$$

$$number3 = 22 \Rightarrow BCD(number3) = (0010, 0010)_{BCD}$$

دو عدد BCD دلخواه را در نظر بگیرید :
(۱) نحوه جمع آن دو عدد را به صورت دستی بنویسید :

$$7 + 2 = (0111)_{BCD} + (0010)_{BCD} = (1001)_{Binary} = (1001)_{BCD}$$

همانطور که در بالا نیز مشاهده کردید ، اگر حاصل جمع دو عدد کمتر از ۱۰ باشد ، آنگاه خروجی مدار BCD Adder تفاوتی با حالت جمع دو دویی نخواهد داشت.

$$5 + 7 = (0101)_{BCD} + (0111)_{BCD} = (1100)_{Binary} = (0001, 0010)_{BCD}$$

$$(1100)_{Binary} + (0110)_{Binary} = (1, 0010)_{Binary}$$

تفاوت مدار ما با حالت جمع‌کننده دودویی زمانی رخ خواهد داد که حاصل جمع دو عدد در مبنای ۱۰ تکریمی نباشد .
زیرا کد کننده BCD به ازای هر رقم در مبنای ۱۰ یک عدد ۴ بیتی تولید خواهد کرد.
در صورتی که مبنای ۲ همچنین رویکردی را در پیش نخواهد گرفت.

$$8 + 9 = (1000)_{BCD} + (1001)_{BCD} = (10001)_{Binary} = (0001, 0111)_{BCD}$$

$$(10001)_{Binary} + (0110)_{Binary} = (1, 0111)_{Binary}$$

باز هم مثالی از این حالت را در بالا مشاهده می‌کنیم. تفاوت
(۲) نحوه تفریق آن دو عدد را به صورت دستی بنویسید :

$$8 - 5 = (1000)_{BCD} - (0101)_{BCD} = (0011)_{Binary} = (0011)_{BCD}$$


برای این منظور باید ابتدا مکمل ۹ عدد دوم را به دست آوریم ، سپس عملیات جمع را با عدد اول انجام دهیم.

$$a - b = a + (-b)$$

$$a - b = a + (b'9 + 1)$$

$$9 - 5 = (1001)_{BCD} - (0101)_{BCD}$$

$$(1001)_{BCD} + not((0101)_{BCD} + (0110)_{BCD} + 1) = (0100)_{BCD} = (0100)_{BCD}$$

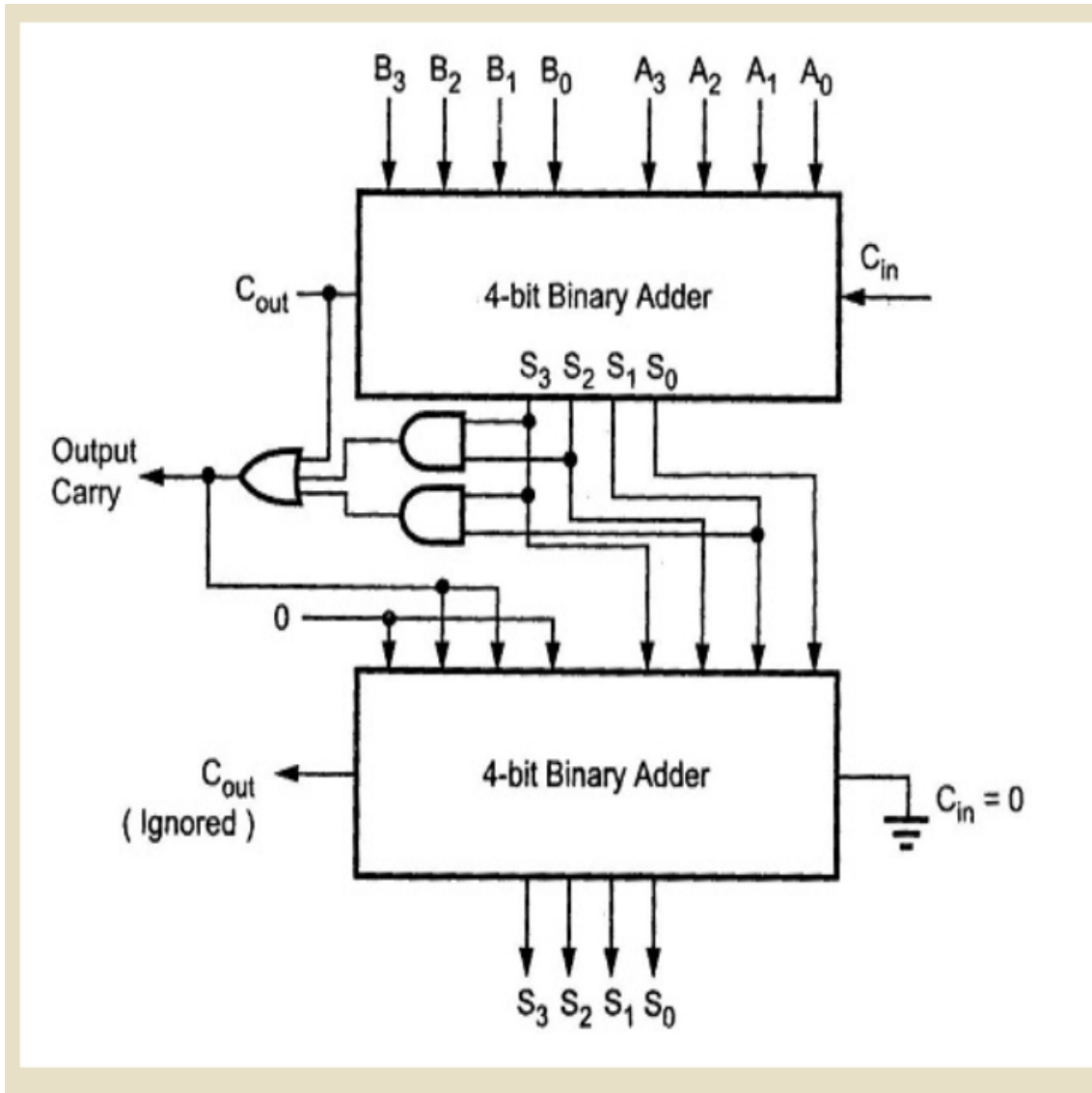

شکل ۱: مدار جمع‌کننده با کد BCD

۳ پیاده‌سازی مدار جمع‌کننده BCD

در ادامه آزمایش گذشته، همانطور که از شکل ۱ مشخص است، از دو قطعه تمام جمع‌کننده استفاده کرده‌ایم. فقط برای تشخیص اینکه به جمع‌کننده دوم نیاز هست یا خیر، می‌بایستی یک مدار تشخیص‌دهنده نیز داشته باشیم که تشخیص دهد که حاصل جمع دو ورودی ما بزرگتر از ۱۰ هست یا خیر. در صورتی که بزرگتر از ۱۰ نباشد، با یک قطعه جمع‌کننده کار ما به پایان می‌رسد، اما در غیر این صورت بایستی حاصل جمع باینری را با عدد (۰۱۱۰) جمع کنیم تا عدد باینری به فرم کد BCD تبدیل شود.

مدار تشخیص‌دهنده به صورت زیر عمل خواهد کرد.
در صورتی عددی ۴ بیتی بزرگتر از ۱۰ است که یکی از ۳ حالت زیر را شامل شود:

- عدد ۱۰ باشد یا بالاتر (روشن بودن پایه‌های S_3 یا S_1)
- عدد ۱۲ باشد یا بالاتر (روشن بودن پایه‌های S_3 یا S_2)

روشن بودن پایه‌ی Carry Out

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity GreaterThan10 is
    Port ( S : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          cin : in STD_LOGIC;
          output : out STD_LOGIC);
end GreaterThan10;

architecture Behavioral of GreaterThan10 is

begin
    output <= (cin) or (S(3) and S(2)) or (S(3) and S(1));
end Behavioral;
```

همانطور که در کد نیز واضح است ، خروجی این مدار که تشخیص دو رقمی بودن این مدار است حاصل ترکیب فصلی سه گزاره مطرح شده بالا خواهد بود.

```
entity BCDAddeer is
Port ( a : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
b : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
cin : in STD_LOGIC;
sum_low : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
sum_high : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end BCDAddeer;
```

```
architecture Behavioral of BCDAddeer is
component FourBitAdder port(

a : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);


b : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

carry_in : in STD_LOGIC;

sum : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

carry_out : out STD_LOGIC);

end component;
```

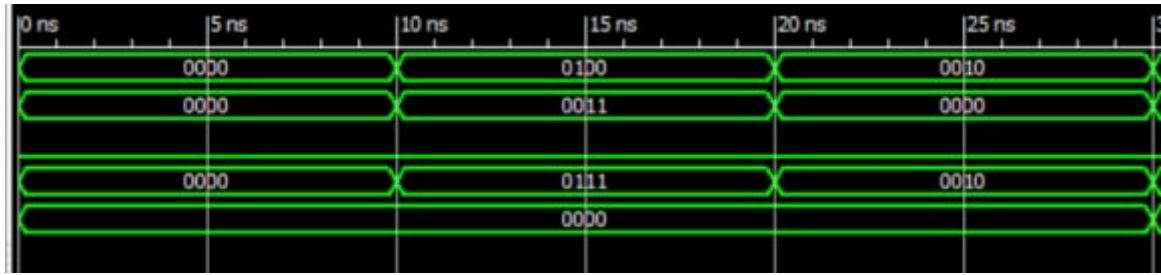شکل ۲: شکل موج مدار جمع کننده

```
begin

BinarySum : FourBitAdder port map(a , b , cin , binary_sum ,binary_sum_carry_out );

Detector : GreaterThan10 port map(binary_sum , binary_sum_carry_out ,
    is_greater_than10);

Concatenation <= '0' & is_greater_than10 & is_greater_than10 & '0';

sum_high(3 downto 0) <= "000" & is_greater_than10;

BCDConvertor : FourBitAdder port map(binary_sum , Concatenation , '0' , sum_low);

end Behavioral;
```

همانطور که از کد شفاف است ، پس از حاصل جمع دو عدد ۴ بیتی ، مدار تشخیص دو رقمی بودن را استفاده خواهیم کرد. سپس با به هم چسباندن بیت های صفر و حاصل مدار تشخیص دو رقمی بودن بار دیگر از مدار جمع کننده استفاده خواهیم کرد.

'0' & isGreaterThan10 & isGreaterThan10 & '0'

اگر بیت حاصل مدار تشخیص دو رقمی بودن ۰ بود حاصل ما تفاوتی با حاصل جمع قبل نخواهد داشت. اما اگر ۱ بود ، عدد حاصل جمع دورقمی است و برای تبدیل باینری به کد BCD می بایستی عدد باینری را با عدد (۰۱۱۰) جمع کنیم.

همانطور که در شکل موج خروجی ها نیز مشخص است ، اعدادی که حاصل جمع آن ها بزرگتر از ۱۰ می باشد ، دارای کد ۸ بیتی خواهند بود.



شکل ۳: شکل موج مدار جمع کننده

۴ نتیجه گیری

یکی از بزرگترین اهداف از پیاده سازی مدار جمع کننده BCD برای جمع کردن اعداد بزرگتر از ۴ بیت می باشد. به عنوان مثال برای جمع کردن دو عدد بزرگ ۱۰۰ بیتی به حداقل ۲۵ مدار نیاز خواهیم داشت. در واقع به ازای هر ۴ بیت به یک مدار نیاز خواهیم داشت.