

به نام خدا

گزارش آزمایش اول

۱۹ مهر ۱۴۰۱

سید محمد مهدی رضوی (۹۷۵۲۲۱۵۷)

عنوان آزمایش:

طراحی یک قطعه سخت افزاری نیم جمع کننده (Design half-adder)

سخت افزار مورد نیاز آزمایش :

AND 2 input , XOR 2 input

شرح کار آزمایش :


در ابتدا به کمک گیت and,xor طراحی شماتیک یک نیم جمع کننده را نمایش میدهیم

و در ادامه به کمک زبان verilog یک نیم جمع کننده دو ورودی طراحی میکنیم و به کمک waweform تمامی شکل موج های خروجی های ممکن را نمایش میدهیم.

شمای سخت افزار نیم جمع کننده (half adder)


به ازای ۴ حالت ممکن که برای ۲ ورودی ما ممکن است ۴ حالت خروجی زیر توسط مدار نیم جمع کننده به دست خواهد آمد.

هر دو ورودی صفر

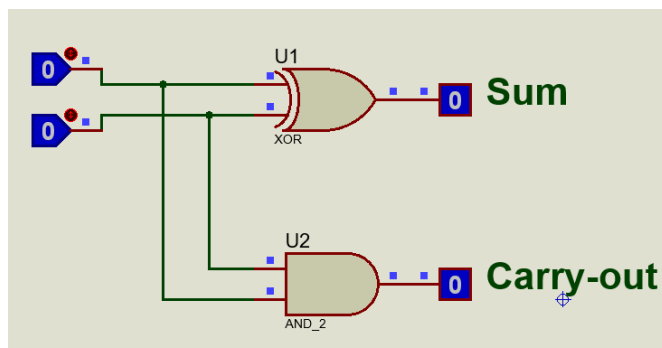


شکل ۱

یک ورودی ۱ و دیگری ۰

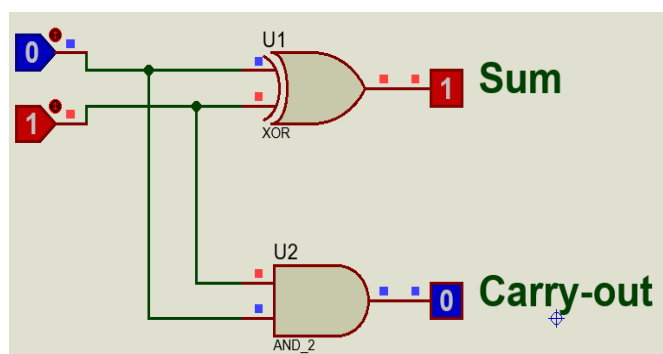


شکل ۲

یک ورودی ۱ و دیگری ۰

 

شکل ۳

هر دو ورودی ۱

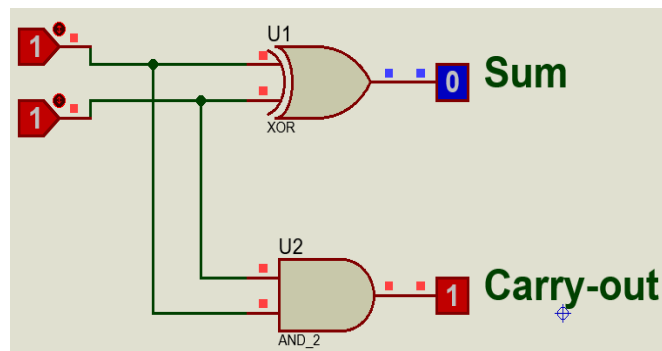

شکل ۴


کد سخت افزاری به همراه شکل موج خروجی:

```
module Half_adder(A,B,Sum,C_out);  
  
    input A;  
    input B;  
    output Sum;  
    output C_out;  
  
    xor(Sum,A,B);  
    and(C_out,A,B);  
  
endmodule
```

شکل ۵

در کد بالا قطعه کد مربوط به مدار و خروجی ها و ورودی های نیم جمع کننده را مشاهده می کنید.

در زیر شکل موج های خروجی با ورودی های مختلف را مشاهده می کنید :

 

شکل ۶



شکل ۷

	Msgs	
/Half_adder/A	1'h1	
/Half_adder/B	1'h1	
/Half_adder/Sum	1'h0	
/Half_adder/C_out	1'h1	

شکل ۸

	Msgs	
/Half_adder/A	1'h0	
/Half_adder/B	1'h0	
/Half_adder/Sum	1'h0	
/Half_adder/C_out	1'h0	

شکل ۹